



剩余时间:19:51:05

通信电子线路-复习测试题


<div>✕ 判断题 8</div> <div>A. 单选题 14</div> <div>Ⓐ 填空题 11</div>		
4-1 一振荡器电路如图所示，该电路的振荡频率为4 (1分)MHz。该电路为并 (1分)联型晶体振荡器，晶体的作用相当于电感 (2分)（填电容、电感、电阻或短路线）	作者	老张
	单位	成都信息工程大学
4-2 已知一通信系统如图所示，调频电路的输出载波频率为10MHz，调制频率为5kHz，最大频偏为3kHz。则输出信号的中心频率为100 (2分)MHz，最大频偏为150 (2分)kHz，调制频率为3 (2分)kHz。	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-3 幅度调制乘法 (4分)器电路的其中一种应用，其特点是：该器件输出信号的振幅与两个输入信号的振幅成正比，输出信号的频率为两个输入信号频率的和与差。	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-4 已知调相信号的调相指数mp=12rad，当调制信号频率为2kHz时，调相信号的最大频偏为151 (2分)kHz，带宽为302 (2分)kHz。（答案四舍五入，取整）	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-5 已知调幅信号表达式为 u(t)=[8cos(2π×1000000t)+2.4cos(2π×1010×1000t)+2.4cos(2π×990×1000t)]V，则调幅系数ma=0.6 (2分)(保留小数点后1位)，信号带宽为20 (2分)kHz（保留整数部分），振幅最大值为12.8 (2分)V(保留小数点后1位)，最小值为3.2 (2分)V(保留小数点后1位)。	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-6 欠压工作状态是指晶体管在输入信号的全周期内都工作在特性曲线的放大 (2分) 区；过压工作状态是指在信号周期内部分时间晶体管工作于饱和 (2分)区。	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-7 晶体管谐振功率放大器工作于临界状态，Rp=200Ω，Ico=90mA，Vcc=30V，导通角为90度。则输出功率Po=1.6 (2分)W（保留小数点后1位），η=60 (2分)%（保留整数）	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学
4-8 小信号谐振放大电路如下图所示。已知LC回路参数为：谐振频率f0=5.3MHz，电容C=100pF，电阻R=4kΩ，电阻RL=1kΩ，电感匝数N12=N23=N34，电感的损耗电阻r=10Ω。则1和4两端电感值L14为9 (1分)uH；回路的空载品质因数为30 (1分)；LC两端的谐振电阻Rp为9 (1分)kΩ；电阻R在LC两端的等效阻抗R' 为2 (1分)kΩ；RL在LC两端的等效阻抗为9 (1分)kΩ；回路的有载品质因数为300 (1分)kΩ；通频带带宽为18 (1分)kHz。（答案只填写数据不包括单位，数据四舍五入只保留整数部分，例如：5.3填写5）	作者	通信电子线路课程组
	单位	成都信息工程大学



保存




剩余时间:19:51:05

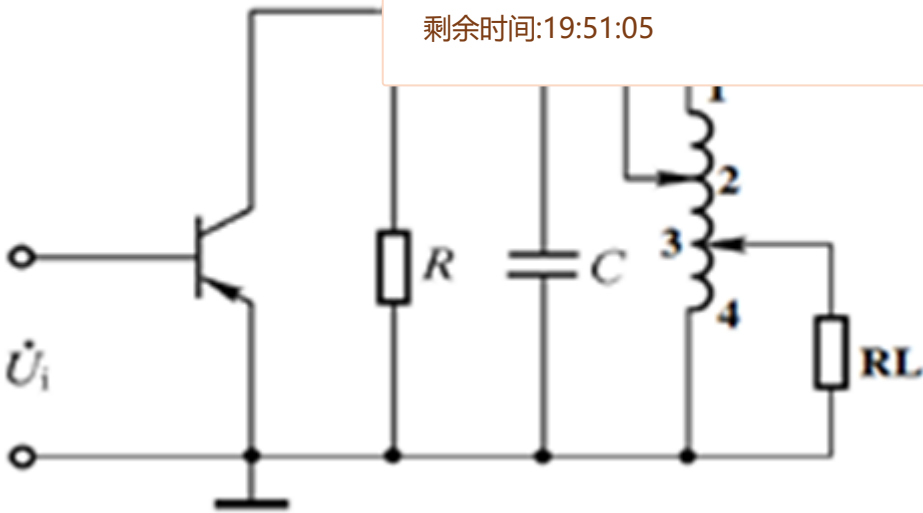

4-9 二极管包络检波器如图所示，输入回路谐振频率为465kHz，调制信号频率为5kHz，调幅系数为0.3，负载电阻R=5kΩ，电容C=0.1uF。则检波器的输入阻抗为2.5 (3分)kΩ，该电路会 (3分)(填会或不会) 产生惰性失真。

作者
单位

通信电子线路课程组
成都信息工程大学

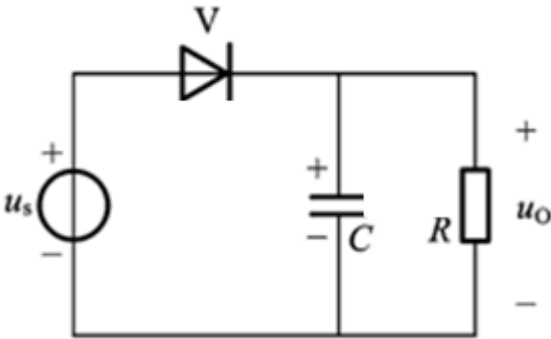

4-10 将信道中的频带信号接收后进行反变换，将频带信号转变成基带信号，即解调 (3分)。


作者
单位

通信电子线路课程组
成都信息工程大学

4-11 已知一信号频谱图如图所示，则该信号的载波频率为100 (2分)kHz，载波功率为50 (2分)W，边带功率为13 (2分)W。（数据均取整数，功率值均按单位电阻计算）

作者
单位

通信电子线路课程组
成都信息工程大学

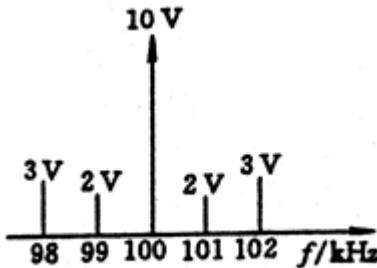

保存